



Exercise 1:

// Wiring diagram

```
f74181_netlist c a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 m s0 s1 s2 s3 =  
[f0,f1,f2,f3,cout,p,g,a_b]  
where  
  w0 = ~m  
  w1 = ~b0  
  w2 = ~b1  
  w3 = ~b2  
  w4 = ~b3  
  w5 = a0  
  w6 = b0 /\ s0  
  w7 = s1 /\ w1  
  w8 = w1 /\ s2 /\ a0  
  w9 = a0 /\ s3 /\ b0  
  w10 = a1  
  w11 = b1 /\ s0  
  w12 = s1 /\ w2  
  w13 = w2 /\ s2 /\ a1  
  w14 = a1 /\ s3 /\ b1  
  w15 = a2  
  w16 = b2 /\ s0  
  w17 = s1 /\ w3  
  w18 = w3 /\ s2 /\ a2  
  w19 = a2 /\ s3 /\ b2  
  w20 = a3  
  w21 = b3 /\ s0  
  w22 = s1 /\ w4  
  w23 = w4 /\ s2 /\ a3  
  w24 = a3 /\ s3 /\ b3  
  w25 = ~(w5 \/ w6 \/ w7)  
  w26 = ~(w8 \/ w9)  
  w27 = ~(w10 \/ w11 \/ w12)  
  w28 = ~(w13 \/ w14)  
  w29 = ~(w15 \/ w16 \/ w17)  
  w30 = ~(w18 \/ w19)  
  w31 = ~(w20 \/ w21 \/ w22)  
  w32 = ~(w23 \/ w24)  
  w33 = (w25 ^ w26)  
  w34 = (w27 ^ w28)  
  w35 = (w29 ^ w30)  
  w36 = (w31 ^ w32)  
  w37 = ~(w0 /\ c)  
  w38 = w0 /\ w25  
  w39 = (w0 /\ w26 /\ c)  
  w40 = (w0 /\ w27)  
  w41 = (w0 /\ w25 /\ w28)
```

```

w42 = (w0 /\ w28 /\ w26 /\ c)
w43 = (w0 /\ w29)
w44 = (w0 /\ w27 /\ w30)
w45 = (w0 /\ w25 /\ w30 /\ w28)
w46 = (w0 /\ w30 /\ w28 /\ w26 /\ c)
w47 = ~(w26 /\ w28 /\ w30 /\ w32)
w48 = ~(c /\ w26 /\ w28 /\ w30 /\ w32)
w49 = (w25 /\ w28 /\ w30 /\ w32)
w50 = (w27 /\ w30 /\ w32)
w51 = (w29 /\ w32)
w52 = w31
w53 = w37
w54 = ~(w38 \/ w39)
w55 = ~(w40 \/ w41 \/ w42)
w56 = ~(w43 \/ w44 \/ w45 \/ w46)
w57 = ~(w49 \/ w50 \/ w51 \/ w52)
w58 = (w53 ^ w33)
w59 = (w54 ^ w34)
w60 = (w55 ^ w35)
w61 = (w56 ^ w36)
w62 = (~w48 \/ ~w57)
w63 = (w58 /\ w59 /\ w60 /\ w61)
f0 = w58
f1 = w59
f2 = w60
f3 = w61
a_b = w63
p = w47
cout = w62
g = w57

```